

SÖZCÜK YAKALAMA



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | L | E | K | T | R | İ | K | D | E | V | R | E | S | İ |
| H | A | D | İ | S | P | A | R | L | A | K | G | E | L | İ |
| İ | Ş | İ | K | E | L | E | K | T | R | İ | K | N | B | A |
| B | A | Ğ | İ | M | L | İ | D | E | Ğ | İ | Ş | K | E | N |
| İ | M | R | E | B | L | E | U | K | T | A | R | A | K | A |
| İ | P | İ | L | O | K | P | Y | D | E | Ç | V | P | A | H |
| R | U | P | İ | L | Y | A | T | A | Ğ | İ | E | A | B | T |
| S | L | İ | K | U | R | S | A | L | İ | K | M | L | L | A |
| D | E | V | R | E | E | L | E | M | A | N | İ | İ | O | R |

• Aşağıdaki sözcükleri yukarıdaki harf tablosundan bulup boyayınız. Kalan harfleri birleştirerek şifreyi çözünüz.

- Bağımlı değişken
- Sembol
- Pil
- Duy
- Parlak
- Pil yatağı

- Kapalı
- Anahtar
- Elektrik
- Açık
- Işık
- Elektrik Devresi

- Devre Elemanı
- Kablo
- Ampul
- Pas

ŞİFRE

ETKİNLİK

- Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığı ve sayısına bağlıdır.
2. Ampul sayısı sabit olmak koşuluyla; bir devredeki ampulün parlaklığını artırmak için devredeki sayısı artırılmalıdır.
3. Bağlantı kablosu, anahtar ve 1 ampulden oluşan elektrik devresinde pil sayısı arttırılırsa ampulün parlaklığı Burada bağımlı,bağımsız değişkendir.
4. Bağlantı kablosu, anahtar, ve 1 pilden oluşan elektrik devresinde ampul sayısı arttırılırsa ampullerin parlaklığı Burada bağımlı,bağımsız değişkendir.
5. Elektrik düğmesi ile lamba arasında yer alır.
6. Odamızdaki lamba yandığında, elektrik düğmesi yani devredeki adıyla, konumundadır.
7. Eğer devredeki lamba yanmıyorsa devredeki anahtar olabilir.
8. Elektrik düğmesi bir devre görevindedir.
9. Devre elemanları ile gösterilir.
10. Çalışan bir devrede kapalı konumda olmalıdır.
11. Ampulün ışık vermesi için pil bağlanmamalıdır.
12. 2 pil ve 1 ampulden oluşan devrede ki ampulün parlaklığı, 1 pil ve 1 ampulden oluşan devredeki ampulün parlaklığından daha
13. Bağlantı kablosu kopuk olursa ampul ışık

artar - pil - ampul

parlaktır

sembol

pil

anahtar

kablo

anahtar

devreye

açık

azalır - ampul - pil

anahtar kapalı

vermez

ampul - pil